

构建四位加法器

不知从何时起，北航计算机学院 15 级学生高小明同学迷上了计算机硬件的研究。最近他正在探索加法器的设计，在理解了一位加法器的原理之后，他尝试着用 Verilog HDL 设计四位加法器.....

提交要求

使用 Verilog 搭建一个四位加法器并提交。具体模块端口定义如下：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
|----------|----|--------|
| A[3:0] | I | 第一个加数 |
| B[3:0] | I | 第二个加数 |
| Clk | I | 时钟信号 |
| En | I | 更新信号 |
| Sum[3:0] | O | 两数相加之和 |
| Overflow | O | 溢出标志位 |

模块功能定义如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|----|------|------------------------------------------------|
| 1 | 加运算 | A 和 B 进行无符号加运算，当需要更新时将结果赋值给 Sum，溢出赋值给 Overflow |

注：本题与视频的区别在于视频中是在需要时更新输入，本题要求更新输出。

- 输入： A（4bit）、B（4bit）、Clk（1bit）、En（1bit）
- 输出： Sum(4bit)、 Overflow（1bit）
- 在时钟信号上升沿且 **En** 为 **1** 时更新 **Sum** 和 **Overflow**，初始的输出设置为 **0**
- 加法器做的是无符号运算
- 测试保证时钟上升沿到来时前后短时间内输入值保持恒定不变

- 文件内模块名: adder

首次提交 TIPS


提交 **Verilog** 程序时一定要注意模块名还有端口名称需与题目要求一致，以及提交相应的.v 文件。例如，此题的要求是文件内模块名为 **adder**，端口名称在表格中已给出，也就是说我们需要保证端口信息是这样的（顺序无所谓）：

```
module adder(  
    input [3:0] A,  
    input [3:0] B,  
    input Clk,  
    input En,  
    output [3:0] Sum,  
    output Overflow  
);
```

如果端口信息出现错误，评测机就会返回 **compile error** 的信息。所以在之后的提交中，大家请务必关注端口设置的问题。

计数器

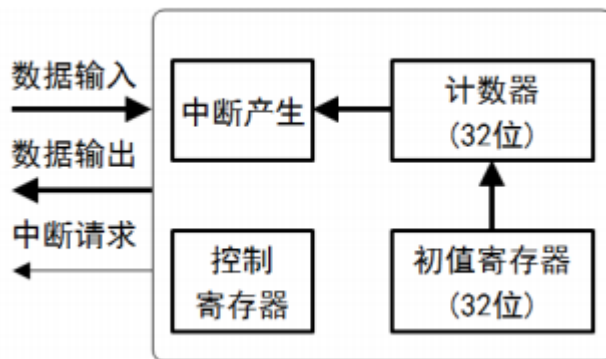在 P7 中，我们需要设计一个非常重要的部件：计数器。它是定时产生中断信号从而使系统产生一系列既定动作的关键。在这里，我们可以先初步了解一下计数器的内部结构：



这里做一些简要的解释：控制寄存器可以被输入的数据改变其内容，从而实现
对计数器的 **RESET** 操作和 **ENABLE** 操作。初值寄存器决定了计数器从多大的
数开始“倒数”，而计数器在 **ENABLE** 的前提下会随着时钟周期的推进不断地减
小，直到减为 0 后会对外界产生一个中断信号，表示“现在我完成了你让我进行
的倒数工作”，而系统就会根据这个信号结合自身当前的状态决定是否要进行别
的操作。

计数器的实现还需要规定大量的细节，不过这里我们就不多做解释了。

现在，在对 Verilog 和 ISE 有了初步的了解之后，我们来尝试设计一个经过了大量简化处理的计数器，它只有一些非常简单的功能，端口定义如下：


| 信号名↵ | 方向↵ | 描述↵ |
|----------------|-----|------------|
| Clk↵ | I↵ | 时钟信号↵ |
| Reset↵ | I↵ | 复位信号↵ |
| Slt↵ | I↵ | 选择信号↵ |
| En↵ | I↵ | 使能信号↵ |
| Output0[63:0]↵ | O↵ | 计数器 0 当前值↵ |
| Output1[63:0]↵ | O↵ | 计数器 1 当前值↵ |

我们要实现的功能非常简单：

- 1、 在任意一个时钟上升沿到来的时候，如果复位信号有效，则将两个计数器同时清零；
- 2、 每个时钟上升沿到来的时候，如果使能信号有效，则称其为一个“有效时钟周期”，如果：
 - a) 选择信号为 0，则将这个有效时钟信号计入计数器 0，每经过 1 个属于计数器 0 的有效时钟周期，计数器 0 累加 1；
 - b) 选择信号为 1，则将这个有效时钟信号计入计数器 1，每经过 4 个属于计数器 1 的有效时钟周期，计数器 1 累加 1；
- 3、 在满足 1 时，即使 2 的条件满足，也不必执行 2；
- 4、 注意复位操作也会复位每个计数器当前的有效时钟周期。
- 5、 请提交相应的.v 文件
- 6、 文件内模块名：**code**

注意初始时每个计数器的值都为 0。

参考波形如下：

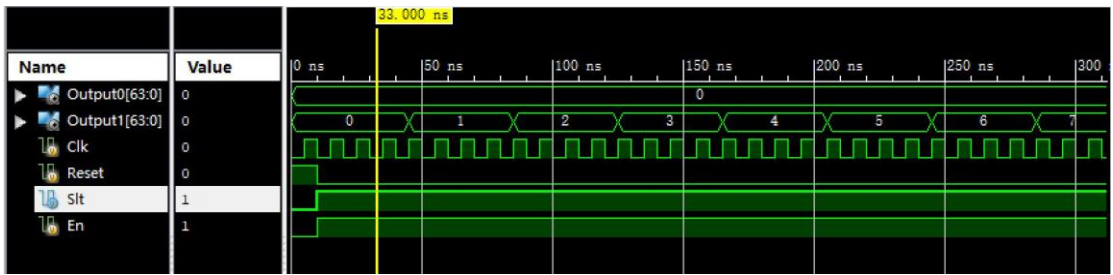

Verilog 流水线电路

在运算电路的设计中，我们通常用流水线的技术来提高元件的运算效率。所谓流水线的技术，就是把组合电路分为若干个顺序执行的阶段，在这些阶段结尾放置寄存器，时钟上升沿到来时，寄存器存储这一阶段的运算结果，并把这一阶段的输出作为下一阶段的输入。

比如用组合电路运算 $a*c+b*d$ ，且假设一次“1->0->1”为一个时钟周期，我们可以把运算分为两个阶段，用两个时钟周期来完成。

我们可以在第一个时钟周期运算 $a*c$ 和 $b*d$ ，运算完成时时钟从 0 变成 1，它们的结果就存到寄存器里；第二个时钟周期利用第一个时钟周期存在寄存器里的结果运算 $a*c+b*d$ 。衔接两个运算阶段的寄存器叫做流水线寄存器。

下面运用了流水线技术来实现 8 个数的加法，我们来从这个例子理解流水线如何工作。

```

21 module eight_digi_adder(
22     input clk,
23     input [31:0] digi1,
24     input [31:0] digi2,
25     input [31:0] digi3,
26     input [31:0] digi4,
27     input [31:0] digi5,
28     input [31:0] digi6,
29     input [31:0] digi7,
30     input [31:0] digi8,
31     output reg [31:0] result = 0
32 );
33 reg [31:0] step1 [4:1]; //第一级流水线寄存器
34 reg [31:0] step2 [2:1]; //第二级流水线寄存器，result可视为第三级流水线寄存器。
35
36 integer i;
37
38 initial begin
39     for (i = 1; i <= 4; i = i + 1) step1[i] = 0;
40     for (i = 1; i <= 2; i = i + 1) step2[i] = 0;
41 end
42
43 always @(posedge clk) begin
44     step1[1] <= digi1 + digi2;
45     step1[2] <= digi3 + digi4;
46     step1[3] <= digi5 + digi6;
47     step1[4] <= digi7 + digi8;
48
49     step2[1] <= step1[1]+step1[2];
50     step2[2] <= step1[3]+step1[4];
51
52     result <= step2[1] + step2[2];
53 end
54
55 endmodule
56

```

为了理解流水线内部的工作，我们用表格的形式描述流水线内部寄存器的值的变化过程。

| 第n个时钟上升沿 | 输入 | step1[1] | step1[2] | step1[3] | step1[4] | step2[1] | step2[2] | result |
|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| n=1 | 8个1 | 2=1+1 | 2=1+1 | 2=1+1 | 2=1+1 | x | x | x |
| n=2 | 8个2 | 4=2+2 | 4=2+2 | 4=2+2 | 4=2+2 | 4=2+2 | 4=2+2 | x |
| n=3 | 8个3 | 6=3+3 | 6=3+3 | 6=3+3 | 6=3+3 | 8=4+4 | 8=4+4 | 8=4+4 |
| n=4 | x | x | x | x | x | 12=6+6 | 12=6+6 | 16=8+8 |
| n=5 | x | x | x | x | x | x | x | 24=12+12 |

可以看出，在第一个上升沿，流水线加法器的第一级在处理 $n=1$ 时的输入；它的四个 **step1** 寄存器储存第一级的结果。

第二个上升沿时，第一级处理 $n=2$ 时的输入；同时，上一个上升沿产生的结果通过 **step1** 寄存器传递到 **step2** 并进行运算。

第三个上升沿时，第一级处理 $n=3$ 时的输入；同时来自 $n=1$ 的输入的处理从 **step2** 传到 **step3**，来自 $n=2$ 的输入的处理从 **step1** 传到 **step2**。

最终，第五个上升沿， $n=3$ 的输入也传到了 **step3**。

可以看出，流水线技术把 8 个数加法的复杂运算分散为 3 个部分，同时各个部分相对独立，因而一个流水线可以同时处理多个输入的运算。例如流水线加法器就可以同时处理 3 个输入，它在 $n=3$ 时达到满载。

理解并学会应用流水线对于后续的课程是十分有用的。例如我们将在 P5 中用流水线技术实现一个 MIPS CPU。

接下来，请你实现一个简单的流水线部件——流水线二维向量数量积单元。

a. 模块规格


模块名：pipeline

| 名称 | 功能 | 位宽 |
|-----|------------------|----|
| A1 | 输入向量A的第一个无符号分量 | 32 |
| A2 | 输入向量A的第二个无符号分量 | 32 |
| B1 | 输入向量B的第一个无符号分量 | 32 |
| B2 | 输入向量B的第二个无符号分量 | 32 |
| clk | 输入时钟信号 | 1 |
| C | 输出 $A1*B1+A2*B2$ | 32 |

b. 功能描述

构建一个两级的流水线。其中第一级的流水线寄存器分别存储 $A1*B1$ 和 $A2*B2$ ，第二级的流水线寄存器存储 $A1*B1+A2*B2$ 。因此你需要在第 $n+1$ 个时钟上升沿输出第 n 个时钟上升沿输入的结果。另外，请把 **C** 定义为 **reg** 类型，并且它的初始值规定为 0(output reg [31:0] C = 0;)。

波形示例：

 

测试方式：

我们会用如下风格的 **testbench** 进行测试，并且请大家提交相应.v 文件。

```
46 //.....|
47 initial begin
48     // Initialize Inputs
49     A1 = 0;
50     B1 = 0;
51     A2 = 0;
52     B2 = 0;
53     clk = 0;
54
55     // Wait 100 ns for global reset to finish
56     #100;
57
58     A1 = 0;
59     B1 = 1;
60     A2 = 2;
61     B2 = 3;
62     #10;
63     A1 = 3;
64     B1 = 2;
65     A2 = 1;
66     B2 = 0;
67     #10;
68
69 end
```


Verilog 字符自动机

许多人在网上注册账号时，会使用"Jack1996","toad301"这样的用户名。为了分析取这一类“大小写字母+数字”为 ID 的用户特征，我们需要准确识别这样的字符串。下面请你用 Verilog HDL 编写一个能识别符合这个模式的字符串的电路。我们简称这类字符串为“ID”。ID 即所有符合“大小写字母+数字”(严格来说是符合正则表达式 $^{[a-zA-Z][0-9]^+}$)的字符串组成的集合。

a.模块规格：

| 名称 | 功能简述 | 位宽 |
|------|---------------|----|
| char | 接受串行输入的字符。 | 8 |
| clk | 接受时钟信号。 | 1 |
| out | 状态机输出，详见功能描述。 | 1 |

模块名：id_fsm。

b.功能描述：

每个 clk 上升沿到来的瞬间，从 char 读入一个字符 c。注意，这里的 c 是用 ASCII 编码的，也就是说 char 这个 8 位寄存器的值刚好就是 c 的 ASCII 码的 8 位二进制。

设已经读入的字符串为 S，换句话说，这个 S 是由每个 clk 上升沿时读入的 c 拼接而成的。我们需要你在每个 clk 的上升沿完成如下判断：

设读入前的字符串为 S，则读入新字符 c 后字符串为 Sc。假如 Sc 的一个后缀符合本题 ID 的定义，out 置为 1；否则 out 置为 0。


一个字符串 $S=c_1c_2c_3...c_n$ 的后缀组成的集合是 $P=\{s=c_ici+1...c_n|1\leq i\leq n\}$ 。

比如已读入的字符串为 **01010abc123**，它的一个后缀 **abc123** 符合 ID 的定义，out 应输出 1；假如是 **01010abc%**，它没有符合要求的后缀（因为所有非空后缀都包含非法符号 '%'），因此 out 应输出 0。

波形示例：

输入：char = a b c d 1 2 3 4 /

输出：out = 0 0 0 0 1 1 1 1 0

 

注意模块名称和端口定义，并且提交相应的.v 文件